
Arduino knipperlicht

Benodigdheden:

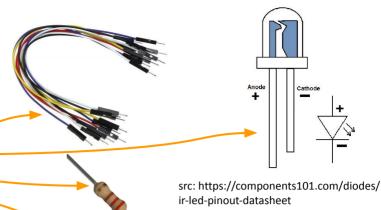- ☐ 1x Laptop met Arduino omgeving
- ☐ 2x Male-Male dupont draadje
- ☐ 1x LED (in jouw lievelingskleur) .
- \Box 1x 220 Ω weerstand -
- ☐ 1x Mini breadboard
 - 1x Arduino Uno + USB kabel



Bouw het circuit zoals hiernaast

Plaats de + en - van de LED (lang pootje is de +) in 2 **aparte** kolommen op het breadboard. Een kolom is een zwarte lijn in het plaatje hiernaast.

Zet dan één pootje van de weerstand in dezelfde kolom als die van de van de LED. Zet het ander pootje in een vrije kolom.

Pak nu een draadje en zet één kant in de kolom van de + van de LED. Zet de andere kant in pin 2 van de Arduino.

Pak nu het andere draadje en zet één kant in de kolom waar alleen een pootje van de weerstand in zit. Zet de andere kant in de **GND** pin van de Arduino.

Schrijf de code

Open de Arduino omgeving en maak een nieuw project (linksboven "Bestand > Nieuw").

Kijk goed naar de code hiernaast en schrijf dit in de Arduino omgeving.

Op de regels **2**, **7** en **11** staat het getal **2** omdat we onze LED op pin 2 hebben aangesloten. Op regel **7** is HIGH hetzelfde als true. Op regel **11** is LOW hetzelfde als false


Op de regels **9** en **13** wachten we voor 1000 milliseconden (1 seconden). Als je de LED sneller of langzamer wilt laten knipperen kan je deze getallen aanpassen.

Test de code

Sluit de Arduino met de USB op de computer aan.

In de Arduino omgeving ga naar "Hulpmiddelen > Poort" en selecteer de poort waar achter staat "(Arduino Uno)".

Klik nu op de "upload" knop 💽 . Je hebt nu een knipperlicht!

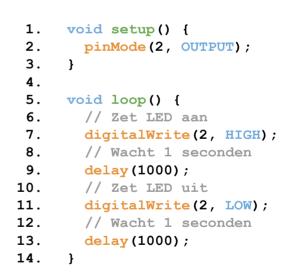



Uitbreiding 1: LED op een andere pin

Circuit

Verplaats de LED pin op de Arduino van pin 2 naar pin 6.


Code

Pas nu de code aan zodat de LED weer gaat knipperen.

Een oplossing vind je hiernaast. Probeer het wel eerst zelf.

AARE GND - 111 - 110 - 1

```
. Þľ
                qeŢs¼(Ţ000);
                                    .ετ
        // Wacht 1 seconden
                                     . 21
      digitalWrite(6, LOW);
                                     · TT
              מוב חתר מוב //
                                     . от
                qeŢs¼(Ţ000);
                                     6
        // Macht 1 seconden
                                     . 8
     digitalWrite(6, HIGH);
                                     ٠.
              // Zet LED aan
                                    ٠9
                 } ()doot prov
                                    ٠.
                                     ٠.
                                     . ε
        t (IndIno '9) epowurd
                                     2 .
                } ()dnjes piov
                                    . τ
                                    •9т
                delay (1000);
                                    . SI
        // Wacht 1 seconden
                                    . PI
digitalWrite (ledPin, LOW);
                                    • вт
              // Set LED utt
                                     15
                delay(1000);
                                     . II
        // Macht 1 seconden
                                    .от
digitalWrite(ledPin, HIGH);
                                     . 6
              // Set LED aan
                                    . 8
                 } ()doot biov
                                     ٠,
                                     ٠9
                                    ٠,
   pinMode (ledPin, OUTPUT);
                                    ٠.
                } ()dnjes prov
                                    . ε
                                     2 .
               fur ledPin = 6;
```

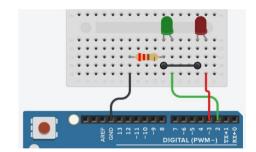

.02 qeŢ3¼(Ţ000); .6I // Wacht 1 seconden .81 digitalWrite (ledPin_r, HIGH); · LT digitalWrite(ledPin_g, LOW); . 9 I // Zet de LEDs uit/aan ·st qeŢs¼(Ţ000); · ът // Wacht 1 seconden .εr digitalWrite(ledPin_r, LOW); . 21 digitalWrite (ledPin_g, HIGH); · TT // Zet de LEDs aan/uit . 0 Ι } () doot prov . 6 . 8 ٠, ; (TUTTUO , T_niqbel) sboMniq ٠9 ; (TUTTUO , p_nidbel) sboMniq ٠, } ()dnjes biov ∙ ₹ . ε int ledPin_r = 3; . 2 int ledPin_g = 2;

Uitbreiding 2: gebruik een variabel

Code

In de vorige uitbreiding moeten we op drie plekken in de code wat aanpassen. Door het gebruik van een variabel (bijvoorbeeld int ledPin = ...;) hoeven we maar op één plek wat aan te passen als we een andere pin gebruiken.

Probeer een variabel in de code te zetten en te gebruiken.

Een mogelijke oplossing vind je hiernaast. Probeer het wel eerst zelf.

Uitbreiding 3: twee LEDs

Circuit

Plaats de pin van de eerste LED weer terug naar pin 2. Pak nu een tweede LED en maak het circuit zoals hiernaast. De + van de tweede LED wordt verbonden met pin 3. De - van de tweede LED wordt verbonden met de **GND** van de Arduino. Dit kan je doen door het in dezelfde kolom te zetten als de - van de eerste LED. Zie het circuit hiernaast.

Code

Pas de code aan zodat we twee variabelen hebben waar in opgeslagen is op welke pinnen de LEDs zijn verbonden. Om beide LEDs aan te kunnen zetten moet je in zowel de setup functie als de loop functie extra code schrijven.

Een mogelijke oplossing vind je hiernaast. Probeer het wel eerst zelf.